

SoC 를 위한 *Peripheral* 설계

[*Serial Bus* → *UART Controller* 구현]

[Reference]


- https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A7%81%EB%A0%AC_%ED%86%B5%EC%8B%A0
- <https://ko.wikipedia.org/wiki/UART>
- *MicroBlaze.v15* [IHIL]
- <https://electriceng.tistory.com/422>

2025-06-23

Table of Contents

➤ SoC를 위한 Peripheral 설계

 1. Xilinx IP
2. Create and Package New IP
3. SPI
 - 1) SPI Master
 - 2) SPI Slave
 - 3) SPI Controller(SPI Task)
4. **UART**
5. AMBA
6. MicroBlaze_Hello World
7. MicroBlaze_LED_Counter
8. MicroBlaze_Peripheral Implementation
9. MicroBlaze_User Logic Interface




10. SPI_Master_IP(MicroBlaze_User Logic Interface)


11. TCP_IP Implementation Using W5500

12. MicroBlaze_Block Memory Interface-1

13. MicroBlaze_Block Memory Interface-2

 

14. w5500 Interface Implementation

 

➤ SoC Peripheral RTC Design Project

Serial Bus

➤ Serial Bus(직렬 통신)

- 직렬 통신(Serial Bus, 시리얼 버스)은 연속적으로 통신 채널이나 컴퓨터 버스를 거쳐 한 번에 하나의 비트 단위로 데이터를 전송하는 과정
- 여러 개의 병렬 채널을 갖춘 링크 위에서 동시에 여러 개의 비트를 보내는 병렬 통신과 대조적
- 컴퓨터에서 데이터 처리가 병렬로 되는데, 통신을 위해 병렬 통신을 하려면 여러개의 채널이 필요
- 거리와 비용을 고려하면 채널이 많을 경우 병렬 통신은 문제가 될 수 있다. 결국 병렬로 처리되는 데이터를 통신할 때 시간으로 나누어 차례대로 전송함으로써 문제를 해결
- 직렬 통신에서 데이터가 계속되어 전송되면, 각 비트를 구별할 방법이 필요
- Digital Circuit에서 수신된 데이터의 비트가 시간적으로 어디서부터 시작이고 끝인지를 알 필요
- 데이터 비트를 복구하기 위해 데이터의 시간적 위치를 알리기 위해 동기신호를 보내는 경우와 동기 신호 없이 신호 자체에서 데이터 비트를 복원하는 방식으로 구분
 - 동기 방식 : 데이터 신호와는 별도로 동기신호를 함께 전송
 - 비동기 방식 : 데이터 신호만을 보내고 각각의 방식에 따라 데이터 비트를 찾아냄
 - 집적회로(IC)들은 여러 개의 핀을 갖추고 있을 수록 더 비싸서, 수많은 IC들은 핀들의 수를 줄이기 위해 속도가 중요하지 않을 시점에 직렬 버스를 사용하여 데이터를 전송
 - 값싼 직렬 버스의 예 : **UART, SPI, I²C** 등...

Serial Bus → 종류(1/3) : UART

➤ Serial Bus : **UART**(**U**niversal **A**synchronous serial **R**eceiver and **T**ransmitter)

- 비동기식(Asynchronous) 통신. 데이터 수신 타이밍을 위하여 Clock 라인을 사용하지 않음.
- 비동기식 통신이기 때문에 보내는 데이터를 어떻게 해석할지가 중요. 데이터 해석을 위해서는 아래와 같은 정보가 필요. 송수신 측에서는 아래와 같은 규칙들을 지정하고 데이터를 해석.
 - ✓ **Baud Rate**(보레이트)라고 하며 초당 많은 심볼(Symbol, 의미 있는 데이터 묶음)을 얼마만큼 전송할지에 대한 정보
 - ✓ **데이터 길이** : 송수신 데이터 길이(8bit or 7bit)
 - ✓ **패리티 비트** : 패리티 비트 사용 않는 경우, Even(짝수) 패리티 사용, Odd(홀수) 패리티 사용
 - ✓ **정지 비트** : 정지 비트(1 or 2개)

비트 수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	시작 비트 (Start bit)	5~9 Data Bit								패리티 비트 (parity bit)	종료 비트 (Stop bit(s))
	Start	Data 0	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Parity	Stop

- **시작 비트** : 통신의 시작을 의미하며 한 비트 시간 길이 만큼 유지한다. 지금부터 정해진 약속에 따라 통신을 시작
- **데이터 비트** : 5~8비트의 데이터 전송을 한다. 몇 비트를 사용할 것인지는 해당 레지스터 설정에 따라 결정
- **패리티 비트** : 오류 검증을 하기 위한 패리티 값을 생성하여 송신하고 수신쪽에 오류 판단한다. 사용안함, 짝수, 홀수 패리티 등의 세가지 옵션으로 해당 레지스터 설정에 따라 선택할 수 있다. '사용안함'을 선택하면 이 비트가 제거
- **끝 비트** : 통신 종료를 알린다. 세가지의 정해진 비트 만큼 유지해야 한다. 1, 1.5, 2비트로 해당 레지스터 설정에 따라 결정

Serial Bus → 종류(2/3) : SPI

➤ Serial Bus : SPI(Serial Peripheral Interface Bus)

- 동기식(Synchronous) 시리얼 통신 방식. 데이터 수신의 타이밍을 위하여 Clock 라인을 사용.
- 직렬 주변기기 인터페이스 버스(Serial Peripheral Interface Bus) 또는 SPI 버스는 아키텍처 전이중(Full Duplex) 통신 모드로 동작하는 모토로라 아키텍처에 이름을 딴 동기화 직렬 데이터 연결 표준
- 아래와 같은 4가지 선으로 구성
 - ✓ MOSI : 마스터 출력, 슬레이브 입력 (마스터로부터의 출력). Master Out, Slave In
 - ✓ MISO : 마스터 입력, 슬레이브 출력 (슬레이브로부터의 출력). Master In, Slave Out
 - ✓ SCK : 직렬 클럭 (마스터로부터의 출력). 데이터 전송 타이밍 동기화를 위한 Clock
 - ✓ SS(CS) : 슬레이브 셀렉트 (active low, 마스터로부터의 출력). Slave Select(또는 Chip Select)는 데이터 수신할 기기 선택을 위한 신호로 사용
- 마스터가 SS를 통해 신호를 전송할 슬레이브를 선택
- 마스터는 MOSI 를 통해서 SCLK에 동기화된 신호를 전송
- I2C가 2개의 선이 필요한 것과 달리 SPI는 선을 추가로 더 필요

Serial Bus → 종류(3/3) : I²C

➤ Serial Bus : I²C


- 동기식(Synchronous) 시리얼 통신 방식. 데이터 수신의 타이밍을 위하여 Clock 라인을 사용.
- 필립스에서 개발한 직렬 버스로 마더보드, 임베디드 시스템, 휴대 전화 등에 저속의 주변 기기를 연결하기 위해 사용
- I²C 는 풀업 저항이 연결된 직렬 데이터(SDA)와 직렬 클럭(SCL)이라는 두 개의 양 방향 오픈 컬렉터 라인을 사용
- 최대 전압은 +5 V이며, 일반적으로 +3.3 V 시스템이 사용되지만 다른 전압도 가능
- 마스터(Master)와 슬레이브(Slave)가 존재
- 아래와 같은 2가지 선으로 구성
 - ✓ SDA : Data 송수신
 - ✓ SCK : Clock 전송
- 슬레이브마다 지정된 주소 값을 가지고 데이터를 주고 받는데, 데이터를 주고 받을 때 반드시 주소 값을 붙여서 전송
- SPI가 여러 개의 선이 필요한 것과 달리 2개의 선만 가지고 통신이 가능

UART(Universal Asynchronous serial Receiver and Transmitter)

Serial Bus → UART(1/3)

➤ Serial Bus : **UART**(**U**niversal **A**synchronous serial **R**eceiver and **T**ransmitter) (1)

 - 직렬 통신 : 1개의 입출력 핀을 통해 8개 비트를 한 번에 전송하는 방법
- 병렬(Parallel) 통신 : n비트의 데이터를 전송하기 위해 n개의 입출력 핀을 사용하는 방법





- MCU 등에서는 직렬 통신 방식이며, 그 중 많이 쓰이는 방법 중 하나가 **UART**
- 시리얼 통신을 사용하기 위해서는 보내는 쪽(Tx)와 받는 쪽(Rx)에서 약속을 정해야 하는데, 이를 **프로토콜(Protocol)**이라고 함
- 디지털 회로에서 0과 1의 값만 처리할 수 있으므로 0은 GND, 1은 VCC로 데이터 전송하고, 받는 쪽에서는 GND와 VCC를 0과 1의 이진 값으로 변환하여 사용
- 보내는 쪽(Tx)와 받는 쪽(Rx)이 원활하게 데이터를 처리하려면, 데이터를 보내는 속도에 대하여 약속(프로토콜, Protocol)이 정해져 있어야 함

Serial Bus → UART(2/3)

➤ Serial Bus : UART(Universal Asynchronous serial Receiver and Transmitter) (2)

- UART에서는 보내는 쪽(Tx)과 받는 쪽(Rx) 에서 데이터를 보내는 속도를 보레이트(Baud Rate)로 정


만

  

Serial Bus → UART(3/3)

➤ Serial Bus : UART(Universal Asynchronous serial Receiver and Transmitter)(3)

 - Tx 와 Rx 가 동일한 속도로 데이터를 주고 받는다고 하여 정확하게 통신이 되지는 않음
- Tx는 항상 데이터를 보내는 것이 아니며, 필요한 경우에만 데이터를 전송하므로, Rx 는 Tx가 언제 데이터를 보내는지와 Tx에서 보내는 데이터의 시작이 어디서 부터인지 알아낼 수 있는 방법이 필요
 - ➔ '0'의 시작비트(St, Start Bit)와 '1'의 정지 비트(Sp, Stop Bit)를 사용
- UART는 바이트(1byte=8bit) 단위 통신을 주로 사용, 시작비트와 정지 비트가 추가되어 10비트의 데이터를 전송(패리티 비트를 사용하지 않는 경우)



UART with 8 Databits, 1 Stopbit and no Parity


 


Table of Contents

➤ SoC를 위한 Peripheral 설계

 1. Xilinx IP
2. Create and Package New IP
3. SPI
 - 1) SPI Master
 - 2) SPI Slave
 - 3) SPI Controller(SPI Task)
4. **UART**
5. AMBA
6. MicroBlaze_Hello World
7. MicroBlaze_LED_Counter
8. MicroBlaze_Peripheral Implementation
9. MicroBlaze_User Logic Interface




10. SPI_Master_IP(MicroBlaze_User Logic Interface)


11. TCP_IP Implementation Using W5500

12. MicroBlaze_Block Memory Interface-1

13. MicroBlaze_Block Memory Interface-2

 

14. w5500 Interface Implementation

 

➤ SoC Peripheral RTC Design Project

UART Controller Implementation

➤ *UART Controller Implementation*

A. *UART TX Implementation*

B. *FIFO_16x8 Implementation*

C. *UART RX Implementation*

➤ *UART Loopback Implementation*

UART Controller Implementation

➤ **UART(Universal Asynchronous serial Receiver and Transmitter) Controller Implementation**


- **UART**는 비동기식(*Asynchronous*), 전이중(*Full-Duplex*) 통신 방식의 통신 프로토콜
- **UART**를 이용하여 *RS-232*, *RS-485*, *RS-422* 구현

▪ **UART Frame** 구조

Start Bit	Data Field	Parity bit	Stop Bits
1	5 ~ 9	0 or 1 or 2	1 or 2

- ✓ **IDLE** : *Logic High* (1)
- ✓ **Start bit** : 1-bit, *Logic Low* (0)
- ✓ **Data Field** : 5 ~ 9 bits
- ✓ **Parity bit** : 0 ~ 2 bits (*None*, *Odd* Parity, *Even* Parity)
- ✓ **Stop bit** : 1 or 2 bits, *Logic High* (1)

 - **IDLE** 상태는 *Logic High*(1)
- **Start bit** 는 1-bit 로 구성, *Logic Low*(0)
- **Data Field** 는 5 ~ 9 bits까지 가능(**보통 8bit**)
- **Parity bit**는 사용하지 않는 경우(*None*, '00'), *Odd Parity*, *Even Parity* 를 사용하는 경우('01', '10')
- **Parity** 계산은 **Data Field** 의 bit 값으로 계산
- **Stop bit**는 1-bit or 2-bits로 구성되고, *Logic High*(1)




UART Controller Implementation

➤ UART Controller Implementation

▪ UART Controller Spec.

- ❖ **Baudrate** : 2,400 ~ 115,200 (그 이상도 가능하나 **UART Transmitter** 성능에 따라 다름)
- ❖ **Data Field** : 8bits 로 고정 (8bits 가 아닌 경우는 거의 없음)
- ❖ **Parity bit** : none, odd parity, even parity 지원
- ❖ **Stop bit** : 1 or 2 bits 지원
- ❖ 수신단(**UART Receiver Stage**) : **16 bytes FIFO** 지원
- ❖ **Error bit** 정의

 - ✓ **overrun error** : 수신 버퍼 **full**
- ✓ **frame error** : **stop bit error**
- ✓ **parity error** : **parity bit error**




UART Controller Implementation

➤ UART Controller Implementation

▪ UART Controller System Block

 - ❖ **UART TX**: Uart **Tx** Module
- ❖ **UART RX**: Uart **Rx** Module, **16bytes FIFO** 포함
- ❖ **UART Controller**: **UART Tx/Rx Controller**
- ❖ **UART LoopBack**: **LoopBack Test**, PC로부터 데이터를 수신하면 그대로 PC로 전송
- ❖ **Led**: 상태(**Tx/Rx/Error**) 표시 → *Tx available, Rx available, overrun error, frame error, parity error*
- ❖ **SW**: 모드 설정 (**baudrate, parity, stop bit**)



UART Controller Implementation

➤ UART Controller Implementation

▪ Baudrate

- ❖ UART Controller Main Clock은 100MHz를 사용
- ❖ 넓은 Baudrate를 설정할 수 있도록 Baudrate 설정 레지스터는 16bits (65,536)를 사용

➤ 100Mhz일 때, 각 Baudrate 에 따른 설정값 → $[100M / \text{baudrate} = \text{변환 값(수식 값)}]$

baudrate	수식 값	정수값으로 변환	baudrate2	오차율
2400	41666.67	41667	2400.0	0.00%
4800	20833.33	20833	4800.1	0.00%
19200	5208.33	5208	19201.2	0.01%
38400	2604.17	2604	38402.5	0.01%
57600	1736.11	1736	57603.7	0.01%
76800	1302.08	1302	76804.9	0.01%
115200	868.06	868	115207.4	0.01%
230400	434.03	434	230414.7	0.01%
460800	217.01	214	467289.7	1.41%
921600	108.51	109	917431.2	-0.45%
1843200	54.25	54	1851851.9	0.47%

- ✓ “정수값으로 변환”한 값들은 “수식 값”을 반올림한 값
- ✓ “baudrate2”는 “정수값으로 변환한 값”을 이용해서 실제로 계산된 Baudrate $[= 100M / \text{변환 값(수식 값)}]$

UART Controller Implementation

- ***UART TX** Implementation*
- *FIFO_16x8 Implementation*
- *UART RX Implementation*
- *UART Controller Implementation*
- *UART Loopback Implementation*


UART Controller Implementation

➤ *Uart_Tx.xpr*

➤ **UART Controller Implementation**

▪ **UART Controller System Block**

 - ❖ **UART TX**: Uart Tx Module
- ❖ **UART RX**: Uart Rx Module, 16bytes FIFO 포함
- ❖ **UART Controller**: UART Tx/Rx Controller
- ❖ **UART LoopBack**: LoopBack Test, PC로부터 데이터를 수신하면 그대로 PC로 전송
- ❖ **Led**: 상태를 표시함, Tx available, Rx available, overrun error, frame error, parity error
- ❖ **SW**: 모드 설정 (baudrate, parity, stop bit)



UART Controller Implementation

➤ *UART TX Implementation*

1. Port 정의

UART Controller Implementation

➤ Uart_Tx.xpr

➤ UART TX Implementation ➔ Code Implementation

✓ UART_TX ➔ input & out port를 정의

- UART_TX Module 을 이용하여 데이터를 전송하기 위해서는, *baudrate, parity_sel, stop_sel, tdata*를 설정 ➔ *send flag*를 *enable*
- 전송이 완료되면, *done flag*가 *active*

signal	in/out	size	description
<i>reset</i>	<i>in</i>	[0]	<i>reset, Active Low</i>
<i>mclk</i>	<i>in</i>	[0]	<i>clock, 100Mhz</i>
<i>baudrate</i>	<i>in</i>	[15:0]	<i>baudrate</i> 설정
<i>parity_sel</i>	<i>in</i>	[1:0]	<i>parity</i> 설정 [0 : none, 1 : even, 2 : odd]
<i>stop_sel</i>	<i>in</i>	[0]	<i>stop bits</i> 설정 [0 : 1bit, 1 : 2bits]
<i>tdata</i>	<i>in</i>	[7:0]	<i>send data</i>
<i>send</i>	<i>in</i>	[0]	<i>send flag</i> ➔ High 일 때 전송 시작, pulse 로 입력
<i>txd</i>	<i>out</i>	[0]	<i>uart_txd</i>
<i>done</i>	<i>out</i>	[0]	송신 완료 <i>flag</i> [1 : idle 상태 or 송신 완료], [0 : 송신 중]

UART Controller Implementation

➤ Uart_Tx.xpr

➤ UART TX Implementation ➔ Code Implementation

✓ UART_TX ➔ input & out port를 정의

Uart Tx.v (1/5)

```
1. module Uart_Tx(  
2.     reset    ,  
3.     mclk     ,  
4.     baudrate ,  
5.     parity_sel, // 0 : none, 1 : even, 2 : odd  
6.     stop_sel , // 0 : 1bits, 1 : 2bits  
7.     tdata    ,  
8.     send     ,  
9.     txd      ,  
10.    done  
11.);  
12. input      reset    ;  
13. input      mclk     ;  
14. input [15:0] baudrate ;  
15. input [1:0] parity_sel ;  
16. input      stop_sel ;  
17. input [7:0] tdata    ;  
18. input      send     ;  
19. output     txd      ;  
20. output     done     ;
```

✓ 1 ~ 20 : port 선언

✓ reset ➔ in [0] : reset, Active Low

✓ mclk ➔ in [0] : clock, 100Mhz

✓ baudrate ➔ in [15:0] : baudrate 설정 [16bit = 65,536],
[100M/65,536 = 1,520(변환값)]

✓ parity_sel ➔ in [1:0] : parity 설정 [0 : none, 1 : even, 2 : odd]

✓ stop_sel ➔ in [0] : stop bits 설정 [0 : 1bit, 1 : 2bits]

✓ tdata ➔ in [7:0] : send data , 8bit

✓ send ➔ in [0] : send flag ➔ High 일 때 전송 시작 : pulse 입력

✓ txd ➔ out [0] : uart_txd

✓ done ➔ out [0] : 송신 완료 flag [1 : idle 상태 or 송신 완료],
[0 : 송신 중]

UART Controller Implementation

➤ *UART TX* Implementation

1. *Port* 정의
2. *State* 정의

UART Controller Implementation

➤ Uart_Tx.xpr

➤ UART TX Implementation ➔ Code Implementation

✓ **UART_TX** ➔ state 및 state flag 정의

```
Uart_Tx.v (2/5)
21. // -----
22. // 1) define state
23. reg m_state;
24. parameter M_IDLE = 1'b0;
25. parameter M_RUN = 1'b1; ➔ send flag
26. // -----
27. // 2) state flag
28. wire s_idle = (m_state == M_IDLE) ? 1'b1 : 1'b0;
29. wire s_run = (m_state == M_RUN) ? 1'b1 : 1'b0;
```

✓ 23 ~ 25 : state 정의


➔ IDLE, RUN 2개로 정의 : IDLE 상태에서 **send flag**가 active 되면 RUN 상태가 되면서 데이터를 전송

➔ 전송이 완료되면 done flag를 enable 하고 IDLE 모드

✓ 28 ~ 29 : state flag 정의

➔ $m_state == 1'b0$ 이면 ➔ $s_idle = 1'b1$, 아니면 $1'b0$

 ➔ $m_state == 1'b1$ 이면 ➔ $s_run = 1'b1$, 아니면 $1'b0$



UART Controller Implementation

➤ **UART TX** Implementation

1. *Port* 정의
2. *State* 정의
3. *Code Implementation*

UART Controller Implementation

➤ Uart_Tx.xpr

➤ UART TX Implementation ➔ Code Implementation

✓ **UART_TX** ➔ **cnt1 & cnt2 & parity** 정의

baudrate	수식 값	정수값으로 변환	baudrate2	오차율
2400	41666.67	41667	2400.0	0.00%
4800	20833.33	20833	4800.1	0.00%
19200	5208.33	5208	19201.2	0.01%
38400	2604.17	2604	38402.5	0.01%
57600	1736.11	1736	57603.7	0.01%
76800	1302.08	1302	76804.9	0.01%
115200	868.06	868	115207.4	0.01%
230400	434.03	434	230414.7	0.01%
460800	217.01	214	467289.7	1.41%
921600	108.51	109	917431.2	-0.45%
1843200	54.25	54	1851851.9	0.47%

Uart_Tx.v (3/5)

```

30. // -----
31. // 3) code implementation

32. reg [15:0] cnt1; // baudrate counter
33. always @(posedge mclk or negedge reset)
34. begin
35.     if(~reset) cnt1 <= 16'b0;
36.     else cnt1 <= s_idle ? 16'b0 : (cnt1==baudrate) ? 16'b0 : cnt1+1'b1;
37. end

38. reg [3:0] cnt2; // bit counter
39. always @(posedge mclk or negedge reset)
40. begin
41.     if(~reset) cnt2 <= 4'b0;
42.     else cnt2 <= s_idle ? 4'b0 : (cnt1==baudrate) ? cnt2+1'b1 : cnt2;
43. end

44. wire tdata_xor = tdata[0]^tdata[1]^tdata[2]^tdata[3]^tdata[4]^tdata[5]^tdata[6]^tdata[7];
45. reg parity;
46. always @(posedge mclk or negedge reset)
47. begin
48.     if(~reset) parity <= 1'b0;
49.     else parity <= (parity_sel==2'b01) ? tdata_xor : ~tdata_xor;
50. end
    
```

xnor

✓ 32 ~ 37 : baudrate까지 counting 하는
counter(cnt1, 16bit) 정의, 1bit duration
➔ s_idle 이 '0' 이고 cnt1 이 baudrate 이 아
니면 cnt1을 1씩 up

✓ 38 ~ 43 : 전송하는 bit counter(cnt2,
4bit) 정의
➔ s_idle 이 '0' 이고 cnt1 이 baudrate 이
면 cnt2을 1씩 up

✓ 44 ~ 50 : 전송할 데이터의 Parity bit
를 계산
➔ parity_sel = 2'b01 : even ➔ XOR 연산

UART Controller Implementation

➤ Uart_Tx.xpr

➤ UART TX Implementation ➔ Code Implementation ➔ UART_TX ➔ txd 정의

Uart_Tx.v (4/5)


```

51. reg txd; ➔ txd ➔ [ output , 1bit , Uart_txd : Transmitter bit ]
52. always @(posedge mclk or negedge reset)
53. begin
54.     if(~reset) txd <= 1'b1;
55.     else txd <= s_idle ? 1'b1 :
56.         ➔ txd
57.         ➔ s_idle
58.         ➔ cnt2
59.         ➔ cnt1
60.         ➔ tdata
61.         ➔ parity_sel
62.         ➔ stop_sel
63.         ➔ Parity
64.         ((cnt2==4'd0) && (cnt1==16'd0)) ? 1'b0 : // start bits
65.         ((cnt2==4'd1) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[0] : // data
66.         ((cnt2==4'd2) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[1] :
67.         ((cnt2==4'd3) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[2] :
68.         ((cnt2==4'd4) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[3] :
69.         ((cnt2==4'd5) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[4] :
70.         ((cnt2==4'd6) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[5] : ➔ tdata ➔ [input , 8bit , send data ]
71.         ((cnt2==4'd7) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[6] :
72.         ((cnt2==4'd8) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[7] :
73.         ((parity_sel==2'b0) && ~stop_sel && (cnt2==4'd9) && (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 : ➔ parity_sel , // 0 : none, 1 : even, 2 : odd
74.         ((parity_sel==2'b0) && stop_sel && (cnt2==4'd9) && (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 : ➔ stop_sel , // 0 : 1bits, 1 : 2bits
75.         ((parity_sel==2'b0) && stop_sel && (cnt2==4'd10) && (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
76.         ((parity_sel!=2'b0) && ~stop_sel && (cnt2==4'd9) && (cnt1==16'd0)) ? parity :
77.         ((parity_sel!=2'b0) && ~stop_sel && (cnt2==4'd10) && (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
78.         ((parity_sel!=2'b0) && stop_sel && (cnt2==4'd9) && (cnt1==16'd0)) ? parity :
79.         ((parity_sel!=2'b0) && stop_sel && (cnt2==4'd10) && (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
80.         ((parity_sel!=2'b0) && stop_sel && (cnt2==4'd11) && (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
81.         txd ;
82. end

```

✓ 51 ~ 78 : 전송되는 비트 txd 를 생성
 ➔ txd 는 s_idle 이 아니면 조건에 따라 start bits을 내보내거나 tdata를 내보냄
 ➔ 조건 : cnt1이 16'd0일 때 cnt2의 카운트에 맞게 tdata[8bit(send data, start bit 포함 =) | 각 비트 정보(tdata)

 ➔ parity_sel , // 0 : none, 1 : even, 2 : odd
 ➔ stop_sel , // 0 : 1bits, 1 : 2bits



Next Slide

➔ stop_sel ➔ [input , stop bits 설정, 0:1bit, 1:2bit]

79. wire done = s_idle;

✓ 79 : done 을 생성

➔ done ➔ out [0] : 송신 완료 flag [1 : idle 상태 or 송신 완료], [0 : 송신 중]

UART Controller Implementation

➤ Uart_Tx.xpr

➤ UART TX Implementation ➔ Code Implementation ➔ UART_TX ➔ txd 정의

Next Slide

Uart_Tx.v (4/5)

[표] Parity 값과 stop 값에 따라 송신되는 bit 구성

Parity	Stop	Start	Data field	Parity	Stop-1	Stop-2
0	1	0	1 ~ 8	-	9	-
0	2	0	1 ~ 8	-	9	10
1 or 2(!=0)	1	0	1 ~ 8	9	10	-
1 or 2(!=0)	2	0	1 ~ 8	9	10	11

```

51. reg
52. always @(posedge mclk or negedge rst_n)
53. begin
54.     if(~reset) txd <= 1'b0;
55.     else
56.         ((cnt2==4'd0) && (cnt1==16'd0)) ? txd :
57.         ((cnt2==4'd1) && (cnt1==16'd0)) ? txd :
58.         ((cnt2==4'd2) && (cnt1==16'd0)) ? txd :
59.         ((cnt2==4'd3) && (cnt1==16'd0)) ? txd :
60.         ((cnt2==4'd4) && (cnt1==16'd0)) ? txd :
61.         ((cnt2==4'd5) && (cnt1==16'd0)) ? txd :
62.         ((cnt2==4'd6) && (cnt1==16'd0)) ? txd :
63.         ((cnt2==4'd7) && (cnt1==16'd0)) ? txd :
64.         ((cnt2==4'd8) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[7] :
65.         ((cnt2==4'd9) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[6] :
66.         ((cnt2==4'd10) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[5] :
67.         ((cnt2==4'd11) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[4] :
68.         ((cnt2==4'd12) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[3] :
69.         ((cnt2==4'd13) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[2] :
70.         ((cnt2==4'd14) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[1] :
71.         ((cnt2==4'd15) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[0] :
72.         ((cnt2==4'd16) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[7] :
73.         ((cnt2==4'd17) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[6] :
74.         ((cnt2==4'd18) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[5] :
75.         ((cnt2==4'd19) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[4] :
76.         ((cnt2==4'd20) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[3] :
77.         ((cnt2==4'd21) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[2] :
78.         ((cnt2==4'd22) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[1] :
79.         ((cnt2==4'd23) && (cnt1==16'd0)) ? tdata[0] :
80.         txd;
81. end

```

➔ txd
 ➔ s_idle
 ➔ cnt2
 ➔ cnt1
 ➔ tdata
 ➔ parity_sel
 ➔ stop_sel
 ➔ Parity

➔ tdata → [input, 8bit, send data]

((parity_sel==2'b0) & ~stop_sel & (cnt2==4'd9) & (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
 ((parity_sel==2'b0) & stop_sel & (cnt2==4'd9) & (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
 ((parity_sel==2'b0) & stop_sel & (cnt2==4'd10) & (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
 ((parity_sel!=2'b0) & ~stop_sel & (cnt2==4'd9) & (cnt1==16'd0)) ? parity :
 ((parity_sel!=2'b0) & ~stop_sel & (cnt2==4'd10) & (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
 ((parity_sel!=2'b0) & stop_sel & (cnt2==4'd9) & (cnt1==16'd0)) ? parity :
 ((parity_sel!=2'b0) & stop_sel & (cnt2==4'd10) & (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
 ((parity_sel!=2'b0) & stop_sel & (cnt2==4'd11) & (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
 txd;

➔ stop_sel → [input, stop bits 설정, 0:1bit, 1:2bit]

✓ 51 ~ 78 : 전송되는 비트 txd 를 생성
 ➔ txd 는 s_idle 이 아니면 조건에 따라
 start bits 을 내보내거나 tdata 내보냄
 ➔ 조건 : cnt1이 16'd0일 때 cnt2의 카운
 트에 맞게 tdata(8bit, send data) 각 비
 트 정보(tdata)

79. wire done = s_idle;

✓ 79 : done 을 생성

➔ done → out[0] : 송신 완료 flag [1 : idle 상태 or 송신 완료], [0 : 송신 중]

UART Controller Implementation

➤ Uart_Tx.xpr

➤ UART TX Implementation ➔ Code Implementation ➔ UART TX ➔ txd 정의

[표] Parity 값과 stop 값에 따라 송신되는 비트 구성

Parity	Stop	Start	Data field	Parity	Stop-1	Stop-2
0	1	0	1 ~ 8	-	9	-
0	2	0	1 ~ 8	-	9	10
1 or 2(!=0)	1	0	1 ~ 8	9	10	-
1 or 2(!=0)	2	0	1 ~ 8	9	10	11

➔ stop_sel ➔ [input, stop bits 설정, 0:1bit, 1:2bit]

➔ parity_sel ➔ in [1:0] : parity 설정 [0 : none, 1 : even, 2 : odd]

```

66. ((parity_sel==2'b0) & ~stop_sel & (cnt2==4'd9) & (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
67. ((parity_sel==2'b0) & stop_sel & (cnt2==4'd9) & (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
68. ((parity_sel==2'b0) & stop_sel & (cnt2==4'd10) & (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
70. ((parity_sel!=2'b0) & ~stop_sel & (cnt2==4'd9) & (cnt1==16'd0)) ? parity :
71. ((parity_sel!=2'b0) & ~stop_sel & (cnt2==4'd10) & (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
72. ((parity_sel!=2'b0) & stop_sel & (cnt2==4'd9) & (cnt1==16'd0)) ? parity :
73. ((parity_sel!=2'b0) & stop_sel & (cnt2==4'd10) & (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
74. ((parity_sel!=2'b0) & stop_sel & (cnt2==4'd11) & (cnt1==16'd0)) ? 1'b1 :
75. txd ;

```

✓ 51 ~ 78 : 전송되는 비트 txd 를 생성

➔ txd 는 s_idle 이 아니면 조건에 따라
start bits을 내보내거나 tdata를 내보
냄

➔ 조건 : cnt1이 16'd0일 때 cnt2의 카운
트에 맞게 tdata(8bit, send data)각 비
트 정보(tdata)

✓ 79 : done 을 생성

UART Controller Implementation

➤ Uart_Tx.xpr

➤ UART TX Implementation ➔ Code Implementation ➔ UART TX ➔ 상태 천이 구현(**m_state**)

✓ 82 ~ 92 : m_state 의 상태 천이 구현

Uart_Tx . v (5/5)

```

80. // -----
81. // 4) state transition : m_state
82. always @(posedge mclk or negedge reset)
83. begin
84.     if(~reset) m_state <= 1'b0;
85.     else m_state <= (s_idle & send) ? M_RUN :
86.         → m_state
87.         → s_run
88.         → parity_sel
89.         → stop_sel
90.         → cnt2
91.         → M_IDLE
92.     end
93. end
    
```

(s_run & (parity_sel==2'b0) & (stop_sel==1'b0) & (cnt2==4'd10)) ? M_IDLE :
 (s_run & (parity_sel==2'b0) & (stop_sel==1'b1) & (cnt2==4'd11)) ? M_IDLE :
 (s_run & (parity_sel!=2'b0) & (stop_sel==1'b0) & (cnt2==4'd11)) ? M_IDLE :
 (s_run & (parity_sel!=2'b0) & (stop_sel==1'b1) & (cnt2==4'd12)) ? M_IDLE :
 m_state;

✓ s_run='1' 상태에서 천이 조건 구현

Parity	Stop	Start	Data field	Parity	Stop-1	Stop-2	IDLE
0	1	0	1 ~ 8	-	9	-	10
0	2	0	1 ~ 8	-	9	10	11
1 or 2(!=0)	1	0	1 ~ 8	9	10	-	11
1 or 2(!=0)	2	0	1 ~ 8	9	10	11	12

✓ s_idle='1' 이고 send='1' 이면 M_RUN(데이터 전송 상태)

Uart_Tx . v (2)

```

21. // -----
22. // 1) define state
23. reg m_state ;
24. parameter M_IDLE = 1'b0 ;
25. parameter M_RUN = 1'b1 ; → send flag
26. // -----
27. // 2) state flag
28. wire s_idle = (m_state == M_IDLE) ? 1'b1 : 1'b0 ;
29. wire s_run = (m_state == M_RUN) ? 1'b1 : 1'b0 ;
    
```

✓ 23 ~ 25 : state 정의

➔ IDLE, RUN 2개로 정의 : IDLE 상태에서 send flag가 active 되면 RUN 상태가 되면서 데이터를 전송

➔ 전송이 완료되면 done flag를 enable 하고 IDLE 모드

✓ 28 ~ 29 : state flag 정의

➔ m_state == 1'b0 이면 → s_idle = 1'b1 , 아니면 1'b0

➔ m_state == 1'b1 이면 → s_run = 1'b1 , 아니면 1'b0

UART Controller Implementation

➤ **UART TX** Implementation

1. *Port 정의*
2. *State 정의*
3. *Code Implementation*
4. *Test Bench*

UART Controller Implementation

➤ Uart_Tx.xpr

➤ UART TX Implementation ➔ Code Implementation ➔ UART_TX ➔ Simulation 검증

Uart_Tx_tb. v (1/2)

1. ``timescale 1ns / 1ps`

2. `module Uart_Tx_tb();`

3. `reg reset, mclk;`

4. `initial begin`

5. `reset = 0;`

6. `mclk = 0;`

7.

8. `#10000 reset = 1;`

9. `end`

10. `always #5 mclk = ~mclk; // 100 Mhz`

11. `reg [9:0] cnt;`

12. `always @(posedge mclk or negedge reset)`

13. `begin`

14. `if(~reset) cnt <= 10'b0;`

15. `else cnt <= (cnt==10'd1023) ? 10'd1023 : cnt+1'b1;`

16. `end`

✓ 3 ~ 10 : reset, mclk 생성

✓ 11 ~ 16 : send 신호를 생성하기 위한
counter(cnt, 10bit) 생성 [10'd1023
= 10'h3ff = 10'b0011_1111_1111]

UART Controller Implementation

➤ Uart_Tx.xpr

➤ UART TX Implementation ➔ Code Implementation ➔ UART_TX ➔ Simulation 검증

Uart_Tx_tb. v (2/2)

```
17. wire [15:0] baudrate = 16'd868; // [100M/868 = 115,200]
18. wire [7:0] tdata = 8'h55; // 8'b0101_0101
19. wire [1:0] parity_sel = 2'b01; // even
20. wire stop_sel = 1'b1; // 2bit
```

```
21. reg send;
22. always @(posedge mclk or negedge reset)
23. begin
24.     if(~reset) send <= 1'b0;
25.     else send <= (cnt==10'd1000) ? 1'b1 : 1'b0;
26. end
```

```
27. Uart_Tx Uart_Tx_U0(
28.     .reset (reset ),
29.     .mclk (mclk ),
30.     .baudrate (baudrate ),
31.     .parity_sel (parity_sel),
32.     .stop_sel (stop_sel ),
33.     .tdata (tdata ),
34.     .send (send ),
35.     .txd (txd ),
36.     .done (done )
37. );
38. endmodule
```

baudrate	수식 값	정수값으로 변환	baudrate2	오차율
2400	41666.67	41667	2400.0	0.00%
4800	20833.33	20833	4800.1	0.00%
19200	5208.33	5208	19201.2	0.01%
38400	2604.17	2604	38402.5	0.01%
57600	1736.11	1736	57603.7	0.01%
76800	1302.08	1302	76804.9	0.01%
115200	868.06	868	115207.4	0.01%
230400	434.03	434	230414.7	0.01%
460800	217.01	214	467289.7	1.41%
921600	108.51	109	917431.2	-0.45%
1843200	54.25	54	1851051.0	-0.47%

✓ 17 ~ 20 : Uart_Tx 입력 신호

➔ baudrate : 115,200

➔ tdata(송신 데이터) : 0x55 (8'b0101_0101)

➔ parity : even

➔ stop bit : '1' ➔ 2bit

✓ 21 ~ 26 : send flag 생성 [10'd1000 =
10'h3e8 = 10'b0011_1110_1000]


✓ 44 ~ 50 : Uart_Tx module

UART Controller Implementation

➤ Uart_Tx.xpr

➤ UART TX Implementation ➔ Code Implementation

 ❖ UART_TX ➔ Simulation 검증 ➔ Uart_Tx : Top Module 지정 ➔ Run Simulation



UART Controller Implementation

- *UART TX Implementation*
- *FIFO_16x8 Implementation*
- *UART RX Implementation*
- *UART Controller Implementation*
- *UART Loopback Implementation*


UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

➤ UART Controller Implementation

▪ UART Controller System Block

 - ❖ UART TX : Uart Tx Module
- ❖ **UART RX : Uart Rx Module, 16bytes FIFO 포함**
- ❖ UART Controller : UART Tx/Rx Controller
- ❖ UART LoopBack : LoopBack Test, PC로부터 데이터를 수신하면 그대로 PC로 전송
- ❖ Led : 상태를 표시함, Tx available, Rx available, overrun error, frame error, parity error
- ❖ SW : 모드 설정 (baudrate, parity, stop bit)



UART Controller Implementation

➤ *UART **RX** Implementation*

✓ ***FIFO_16x8** Implementation*

UART Controller Implementation


➤ *FIFO_16x8 Implementation*

UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

➤ UART RX Implementation ➔ **UART_RX** ➔ **FIFO(16 byte) Implementation**

 - **Uart Rx Module Implementation ➔ Uart Rx Module 내부에 16 Byte FIFO 포함**
- 데이터가 수신되었을 때, 바로 데이터를 읽지 않으면 그 다음 데이터가 들어오면 이전 데이터를 잃어버리게 되는데, 이를 방지하기 위하여 내부에 **FIFO**를 가지고 있음
- ➔ **UART Controller들이 16바이트 FIFO를 가지고 있기 때문에 16바이트 FIFO 구현 실습**
- ➔ **FIFO 생성 : [PROJECT MANAGER] ➔ [IP Catalog] 클릭 ➔ [Memories & Storage Elements] ➔ [FIFOs] ➔ [FIFO Generator] 더블 클릭 ➔ [FIFO Generator] 실행**



UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr


➤ UART RX Implementation ➔ UART_RX ➔ FIFO(16 byte) Implementation

- Uart Rx Module Implementation ➔ Uart Rx Module 내부에 16 Byte FIFO 포함

➔ FIFO 생성 : [PROJECT MANAGER] ➔ [IP Catalog] 클릭 ➔ [Memories & Storage Elements] ➔ [FIFOs] ➔ [FIFO Generator] 더블 클릭 ➔ [FIFO Generator] 실행

➔ **Component Name : fifo_16x8** 로 입력 ➔ [Basic]

 ➔ Interface Type : **Native** ➔ FIFO Implementation Option : **Common Clock Block RAM** 을 선택 :
read/write 동일 clock을 사용



UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

FIFO Generator (13.2)

Documentation IP Location Switch to Defaults

☒ Show disabled ports

Component Name `fifo_16x8` *fifo_16x8*

Basic Native Ports Status Flags Data Counts Summary

Interface Type

Native ☒ Native ☐ AXI Memory Mapped ☐ AXI Stream

Fifo Implementation ☐ Common Clock Block RAM *Common Clock Block RAM*

FIFO Implementation Options

Supported Features

	Memory Type	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Common Clock (CLK)	Block RAM	✓	✓		✓	✓
Common Clock (CLK)	Distributed RAM		✓			
Common Clock (CLK)	Shift Register					
Common Clock (CLK)	Built-in FIFO		✓	✓	✓	✓
Independent Clocks (RD_CLK, WR_CLK)	Block RAM	✓	✓		✓	✓
Independent Clocks (RD_CLK, WR_CLK)	Distributed RAM		✓			
Independent Clocks (RD_CLK, WR_CLK)	Built-in FIFO		✓	✓	✓	✓

(1) Non-symmetric aspect ratios (different read and write data widths)
 (2) First-Word Fall-Through
 (3) Uses Built-in FIFO primitives
 (4) ECC support
 (5) Dynamic Error Injection

Ports:

- FIFO_WRITE
- FIFO_READ
- clk
- srst

UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

➤ UART RX Implementation ➔ UART_RX ➔ FIFO(16 byte) Implementation

- Uart Rx 모듈을 구현 ➔ Uart Rx 모듈은 내부에 16바이트 FIFO를 포함

➔ Component Name : fifo_16x8 로 입력 ➔ [Native Ports]

➔ [Read Mode : Standard FIFO], [Write Width : 8], [Write Depth : 16], [Read Width : 8] ➔ 입력/선택

FIFO Generator (13.2)

Documentation IP Location Switch to Defaults

Show disabled ports

Component Name: **fifo_16x8**

Basic Native Ports Status Flags Data Counts Summary

Read Mode

Standard FIFO Standard FIFO First Word Fall Through

Data Port Parameters

Write Width: 8 1,2,3,..1024

Write Depth: 16 Actual Write Depth: 16

Read Width: 8

Read Depth: 16 Actual Read Depth: 16

ECC, Output Register and Power Gating Options

☐ ECC Hard ECC ☐ Single Bit Error Injection ☐ Double Bit Error Injection

☐ ECC Pipeline Reg ☐ Dynamic Power Gating

☐ Output Registers

Embedded Registers

Initialization

☒ Reset Pin

Reset Type: Synchronous Reset

Full Flags Reset Value: 0

☒ Dout Reset Value: 0 (Hex)

Read Latency: 1

Native Ports

+ FIFO_WRITE

+ FIFO_READ

clk

srst

- ✓ Reset Pin은 기본설정 (Synchronous Reset)을 사용
➔ Synchronous Reset 은 write, read 동시에 reset 이 됨을 의미
- ✓ Read Latency : 1 임을 주의 ➔ rd_en 발생후 1-clock 후에 데이터가 나온다는(유효한 데이터) 것

UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

➤ UART RX Implementation ➔ UART_RX ➔ FIFO(16 byte) Implementation

- Uart Rx 모듈을 구현 ➔ Uart Rx 모듈은 내부에 16바이트 FIFO를 포함

➔ Component Name : fifo_16x8 로 입력 ➔ [Status Flags]

➔ Read Port Handshaking ➔ Valid Flag : Check ➔ Valid Flag는 FIFO에 Read 할 데이터가 남아 있음 을 알려줌

Component Name: fifo_16x8 *fifo_16x8*

Basic Native Ports Status Flags Data Counts Summary

Optional Flags

☐ Almost Full Flag ☐ Almost Empty Flag

Handshaking Options

Write Port Handshaking

☐ Write Acknowledge Active High ☐ Overflow Active High

Read Port Handshaking

☒ Valid Flag Active High ☐ Underflow Flag Active High

Programmable Flags

Programmable Full Type	No Programmable Full Threshold	
Full Threshold Assert Value	14	[4 - 14]
Full Threshold Negate Value	13	[3 - 13]
Programmable Empty Type	No Programmable Empty Threshold	
Empty Threshold Assert Value	2	[2 - 12]
Empty Threshold Negate Value	3	[3 - 13]

UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

➤ **UART RX Implementation** ➔ **UART_RX** ➔ **FIFO(16 byte) Implementation**

- Uart Rx 모듈을 구현 ➔ Uart Rx 모듈은 내부에 16바이트 FIFO를 포함

➔ Component Name : fifo_16x8 로 입력 ➔ **[Data Counts]** : Default , **[Summary]**

➔ **Data Count**를 **Check** 하면 현재 몇 바이트가 **FIFO**에 남아있는지를 알려주는 옵션

Component Name: fifo_16x8

Data Counts Tab:

- ☐ More Accurate Data Counts
- ☒ Data Count **비활성**
- Data Count Width: 4 [1 - 4]
- ☐ Write Data Count (Synchronized with Write Clk)
- Write Data Count Width: 4 [1 - 4]
- ☐ Read Data Count (Synchronized with Read Clk)
- Read Data Count Width: 4 [1 - 4]
- ☐ Show disabled ports

Summary Tab:

Parameter	Value
Block RAM resource(s) (18K BRAMs):	1
Block RAM resource(s) (36K BRAMs):	0
Clocking Scheme	Common Clock
Memory Type	Block RAM
Model Generated	Behavioral Model
Write Width	8
Write Depth	16
Read Width	8
Read Depth	16
Almost Full/Empty Flags	Not Selected/Not Selected
Programmable Full/Empty Flags	Not Selected/Not Selected
Data Count Outputs	Not Selected
Handshaking	Selected
Read Mode / Reset	Standard FIFO / Synchronous
Read Latency (From Rising Edge of Read Clock)	1

Component Name: fifo_16x8

Inputs: + FIFO_WRITE, + FIFO_READ, clk, srst

Output: valid

UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

➤ UART RX Implementation ➔ UART_RX ➔ FIFO(16 byte) Implementation

- Uart Rx 모듈을 구현 ➔ Uart Rx 모듈은 내부에 16바이트 FIFO를 포함
- ➔ Component Name : fifo_16x8 로 입력 ➔ 생성된 [FIFO(16 byte)]

fifo_16x8.v eo

```
1. //----- Begin Cut here for INSTANTIATION Template ---
2. //INST_TAG
3. fifo_16x8 your_instance_name (
4.   .clk(clk),    // input wire clk
5.   .srst(srst),  // input wire srst(synchronous reset)
6.   .din(din),    // input wire [7 : 0] din
7.   .wr_en(wr_en), // input wire wr_en
8.   .rd_en(rd_en), // input wire rd_en
9.   .dout(dout),  // output wire [7 : 0] dout
10.  .full(full),   // output wire full
11.  .empty(empty), // output wire empty
12.  .valid(valid) // output wire valid
13. );
```

Next Slide

The screenshot displays the Xilinx IDE interface during the implementation of the UART RX module. The 'Sources' window on the left shows the project structure, with 'fifo_16x8.v eo' highlighted. The 'IP Sources' window shows the 'IP Sources' for 'fifo_16x8.v eo'. The 'Source File Properties' window shows the file 'fifo_16x8.v eo' is enabled and located at 'c:/Users/KIM/2023/Uart_Tx/Uart'. The 'Log' window shows the synthesis results for 'fifo_16x8.v eo'. The 'Code' window shows the Verilog code for 'fifo_16x8.v eo'.

UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

➤ UART RX Implementation ➔ UART_RX ➔ FIFO(16 byte) Implementation

- Uart Rx 모듈을 구현 ➔ Uart Rx 모듈은 내부에 16바이트 FIFO를 포함

➔ Component Name : *fifo_16x8* 로 입력 ➔ 생성된 [**FIFO(16 byte)**]

fifo_16x8.vco

```
1. //----- Begin Cut here for  
   INSTANTIATION Template ---// INST_TAG  
2. fifo_16x8 your_instance_name (  
3.   .clk(clk),    // input wire clk  
4.   .srst(srst),  // input wire srst  
5.   .din(din),    // input wire [7 : 0] din  
6.   .wr_en(wr_en), // input wire wr_en  
7.   .rd_en(rd_en), // input wire rd_en  
8.   .dout(dout),  // output wire [7 : 0] dout  
9.   .full(full),  // output wire full  
10.  .empty(empty), // output wire empty  
11.  .valid(valid) // output wire valid  
12. );
```

- ✓ **full** : **fifo가 full** 이 되어서 더이상 데이터를 *write* 할 수 없음을 알려주는 flag [Active High]
- ✓ **din** : write data input
- ✓ **wr_en** : write strobe [Active High]
- ✓ **empty** : **fifo 가 비어 있음**을 알려주는 flag [Active High]
- ✓ **dout** : read data output
- ✓ **rd_en** : read strobe, Active High
- ✓ **valid** : **fifo에 읽지 않은 데이터가 남아 있음**을 알려주는 flag, [Active High]
- ✓ **clk** : clock
- ✓ **srst** : reset [Synchronous Reset , **Active High**]

UART Controller Implementation

➤ **UART RX** Implementation

1. *Port* 정의
2. *State* 정의
3. *Code Implementation*
4. *State Transition*
5. *Test Bench*

UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

➤ **UART RX Implementation ➔ Code Implementation : UART_RX ➔ input & out port 정의**

▪ **Uart_Rx Module** 은 **rx**를 통하여 데이터가 수신되면 : **rvalid flag ➔ active high(1)**

- ✓ 상위 모듈에서는 **rvalid flag** 확인 ➔ 만일 **rvalid flag**가 **active(1)** 되면 수신 데이터가 있다는 것을 의미 ➔ 이때 **ren**을 “1”로 만들어서 **rdata**를 통하여 수신된 데이터를 **read ➔ rvalid**가 **low**가 될 때까지 데이터 **read**.
- ✓ **rvalid**가 **low**가 되면 더이상 읽을 데이터가 없음을 나타내기 때문에 ➔ **ren : low**

signal	in/out	size	description
reset	<i>in</i>	[0]	reset, Active Low
mclk	<i>in</i>	[0]	clock, 100Mhz
baudrate	<i>in</i>	[15:0]	baudrate 설정
parity_sel	<i>in</i>	[1:0]	parity 설정 [0 : none, 1 : even, 2 : odd]
stop_sel	<i>in</i>	[0]	stop bits 설정 [0 : 1bit, 1 : 2bits]
ren	<i>in</i>	[0]	fifo read strobe
rdata	<i>out</i>	[7:0]	fifo read data output
rvalid	<i>out</i>	[0]	fifo read valid, fifo 에 읽을 데이터가 있음을 알려줌, active high
overrun	<i>out</i>	[0]	fifo full error, active high
frame_err	<i>out</i>	[0]	stop bit error, active high
parity_err	<i>out</i>	[0]	parity bit error, active high
rx	<i>in</i>	[0]	uart 수신 데이터 RXD (Input Data)



UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

➤ UART RX Implementation ➔ Code Implementation ➔ UART_RX ➔ input & out port를 정의

uart_rx.v (1/7)

```
1. module uart_rx(  
2.     reset, mclk, baudrate,  
3.     parity_sel,  
4.     // 0 : none, 1 : even, 2 : odd  
5.     stop_sel, // 0 : 1bits, 1 : 2bits  
6.     ren,  
7.     rdata,  
8.     rvalid, // rdata valid flag  
9.     overrun, // rx fifo full  
10.    frame_err, // stop bit error  
11.    parity_err, // parity error  
12.    rxd  
13.);  
14. input      reset;  
15. input      mclk;  
16. input [15:0] baudrate;  
17. input [1:0] parity_sel;  
18. input      stop_sel;  
19. input      ren;  
20. output [7:0] rdata;  
21. output      rvalid;  
22. output      overrun;  
23. output      frame_err;  
24. output      parity_err;  
25. input      rxd;
```

uart_rx.v (2/7)

```
26. // 1) define state  
27. reg [1:0] m_state;  
28. parameter M_IDLE = 2'b0;  
29. parameter M_RECEIVE = 2'd1;  
30. parameter M_DONE = 2'd2;  
  
31. // 2) state flag  
32. wire s_idle = (m_state == M_IDLE) ? 1'b1 : 1'b0;  
33. wire s_receive = (m_state == M_RECEIVE) ? 1'b1 : 1'b0;  
34. wire s_done = (m_state == M_DONE) ? 1'b1 : 1'b0;
```

✓ 1 ~ 25 : port 선언

✓ 26 ~ 30 : state를 정의

➔ IDLE, RECEIVE, DONE 3개의 state

➔ IDLE 상태에서 rxd를 통하여 데이터가 들어오면 RECEIVE 상태가 되어 데이터를 수신 ➔ 데이터 수신이 완료되면 DONE 상태

➔ DONE 상태에서는 frame_error, parity_error를 Check 하고, 또 수신된 데이터를 fifo에 저장

➔ DONE상태에서의 일이 끝나면 다시 IDLE 상태

✓ 31 ~ 34 : state flag를 정의

UART Controller Implementation

➤ *UART **RX** Implementation*

1. *Port 정의*
2. *State 정의*
3. ***Code Implementation***
4. *State Transition*
5. *Test Bench*

UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

➤ UART RX Implementation ➔ Code Implementation ➔ UART_RX ➔ code implementation

uart_rx.v (3/7)

```
35. // 3) code implementation
36. reg rxd_1d, rxd_2d, rxd_3d;
37. wire rxd_nedge = ~rxd_2d & rxd_3d;
38. always @(posedge mclk or negedge reset)
39. begin
40.     if(~reset) begin
41.         rxd_1d <= 1'b1;
42.         rxd_2d <= 1'b1;
43.         rxd_3d <= 1'b1;
44.     end
45.     else begin
46.         rxd_1d <= rxd;
47.         rxd_2d <= rxd_1d;
48.         rxd_3d <= rxd_2d;
49.     end
50. end
```

- ✓ 36 ~ 50 : rxd input 데이터의 negative edge를 생성 ➔ 수신은 rxd(input)의 negative edge(Start bit) 부터 시작
- ✓ 51 ~ 56 : baudrate에 따라서 각 bit의 duration을 구함
- ✓ 57 ~ 62 : 수신되는 각 비트의 counter를 생성

```
51. reg [15:0] cnt1;
52. always @(posedge mclk or negedge reset)
53. begin
54.     if(~reset) cnt1 <= 16'b0;
55.     else cnt1 <= ~s_receive ? 16'b0 : (cnt1==baudrate) ? 16'b0 : cnt1+1'b1;
56. end
```

- ✓ 51 ~ 56 : baudrate에 따라서 각 bit의 duration을 구함

```
57. reg [3:0] cnt2;
58. always @(posedge mclk or negedge reset)
59. begin
60.     if(~reset) cnt2 <= 4'b0;
61.     else cnt2 <= ~s_receive ? 4'b0 : (cnt1==baudrate) ? cnt2+1'b1 : cnt2;
62. end
```

- ✓ 57 ~ 62 : 수신되는 각 비트의 counter를 생성

UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

➤ UART RX Implementation ➔ Code Implementation ➔ UART_RX ➔ code implementation

uart_rx.v (4/7)

```

63. reg [7:0] rxd_data;
64. always @(posedge mclk or negedge reset)
65. begin
66.     if(~reset) rxd_data <= 8'b0;
67.     else
68.         rxd_data[0] <= ((cnt2==4'd1) & (cnt1=={1'b0, baudrate[15:1]})) ? rxd_3d : rxd_data[0];
69.         rxd_data[1] <= ((cnt2==4'd2) & (cnt1=={1'b0, baudrate[15:1]})) ? rxd_3d : rxd_data[1];
70.         rxd_data[2] <= ((cnt2==4'd3) & (cnt1=={1'b0, baudrate[15:1]})) ? rxd_3d : rxd_data[2];
71.         rxd_data[3] <= ((cnt2==4'd4) & (cnt1=={1'b0, baudrate[15:1]})) ? rxd_3d : rxd_data[3];
72.         rxd_data[4] <= ((cnt2==4'd5) & (cnt1=={1'b0, baudrate[15:1]})) ? rxd_3d : rxd_data[4];
73.         rxd_data[5] <= ((cnt2==4'd6) & (cnt1=={1'b0, baudrate[15:1]})) ? rxd_3d : rxd_data[5];
74.         rxd_data[6] <= ((cnt2==4'd7) & (cnt1=={1'b0, baudrate[15:1]})) ? rxd_3d : rxd_data[6];
75.         rxd_data[7] <= ((cnt2==4'd8) & (cnt1=={1'b0, baudrate[15:1]})) ? rxd_3d : rxd_data[7];
76.     end
77. end
    
```

✓ 63 ~ 77 : rxd에서 수신되는 data (input) 값을 구함 ➔ 데이터를 읽는 point는 bit의 중간 위치 : 즉 cnt1의 값이 baudrate/2가 되는 지점

```

78. wire cal_parity =
    rxd_data[0]^rxd_data[1]^rxd_data[2]^rxd_data[3]^rxd_data[4]^rxd_data[5]^rxd_data[6]^rxd_data[7];

79. reg cal_parity2;
80. always @(posedge mclk or negedge reset)
81. begin
82.     if(~reset) cal_parity2 <= 1'b0;
83.     else
84.         cal_parity2 <= (parity_sel==2'b01) ? cal_parity : (parity_sel==2'b10) ? ~cal_parity : 1'b0;
85. end
    
```

```

86. reg rxd_parity;
87. always @(posedge mclk or negedge reset)
88. begin
89.     if(~reset) rxd_parity <= 1'b0;
90.     else
91.         rxd_parity <= ((cnt2==4'd9) & (cnt1=={1'b0, baudrate[15:1]})) ? rxd_3d : rxd_parity;
91. end
    
```

Parity	Stop	Start	Data field	Parity	Stop-1	Stop-2	IDLE
0	1	0	1 ~ 8	-	9	-	10
0	2	0	1 ~ 8	-	9	10	11
1 or 2(!=0)	1	0	1 ~ 8	9	10	-	11
1 or 2(!=0)	2	0	1 ~ 8	9	10	11	12

UART Controller I

➤ UART RX Implementation → Code Imp

Parity	Stop	Start	Data field	Parity	Stop-1	Stop-2
0	1	0	1 ~ 8	-	9	-
0	2	0	1 ~ 8	-	9	10
1 or 2(!=0)	1	0	1 ~ 8	9	10	-
1 or 2(!=0)	2	0	1 ~ 8	9	10	11

```

92. reg stop_bit1;
93. always @(posedge mclk or negedge reset)
94. begin
95. if(~reset) stop_bit1 <= 1'b0;
96. else stop_bit1 <= ((parity_sel==2'b00) & (cnt2==4'd9) & (cnt1=={1'b0, baudrate[15:1]})) ? rxd_3d :
97. ((parity_sel!=2'b00) & (cnt2==4'd10) & (cnt1=={1'b0, baudrate[15:1]})) ? rxd_3d :
98. stop_bit1 ;
99. end
    
```

✓ 92 ~ 99 : 수신된 데이터 에서 stop_bit1을 구함

```

100. reg stop_bit2;
101. always @(posedge mclk or negedge reset)
102. begin
103. if(~reset) stop_bit2 <= 1'b0;
104. else stop_bit2 <= ((parity_sel==2'b00) & (cnt2==4'd10) & (cnt1=={1'b0, baudrate[15:1]})) ? rxd_3d :
105. ((parity_sel!=2'b00) & (cnt2==4'd11) & (cnt1=={1'b0, baudrate[15:1]})) ? rxd_3d :
106. stop_bit2 ;
107. end
    
```

✓ 100 ~ 107 : 수신된 데이터 에서 stop_bit2를 구함

```

108. reg [2:0] cnt_done;
109. always @(posedge mclk or negedge reset)
110. begin
111. if(~reset) cnt_done <= 3'b0;
112. else cnt_done <= ~s_done ? 3'b0 : cnt_done+1'b1;
113. end
    
```

✓ 108 ~ 113 : DONE 상태에서 사용하는 counter를 생성

UART Controller Implementation

➤ UART **RX** Implementation

1. Port 정의
2. State 정의
3. Code Implementation
4. **State Transition**
5. Test Bench

UART Controller Implem

➤ *UART RX Implementation* ➔ *Code Implementation* ➔

Parity	Stop	Start	Data field	Parity	Stop-1	Stop-2
0	1	0	1 ~ 8	-	9	-
0	2	0	1 ~ 8	-	9	10
1 or 2(!=0)	1	0	1 ~ 8	9	10	-
1 or 2(!=0)	2	0	1 ~ 8	9	10	11

114. // 4) state transition

✓ 114 ~ 124 : 상태 전이를 구현

115. *always @(posedge mclk or negedge reset)*

116. *begin*

117. *if(~reset) m_state <= 1'b0;*

118. *else m_state <= (s_idle & rxd_nedge) ? M_RECEIVE :*

119. *((parity_sel==2'b0) & (stop_sel==1'b0) & (cnt2==4'd9) & (cnt1==baudrate)) ? M_DONE :*

120. *((parity_sel==2'b0) & (stop_sel==1'b1) & (cnt2==4'd10) & (cnt1==baudrate)) ? M_DONE :*

121. *((parity_sel!=2'b0) & (stop_sel==1'b0) & (cnt2==4'd10) & (cnt1==baudrate)) ? M_DONE :*

122. *((parity_sel!=2'b0) & (stop_sel==1'b1) & (cnt2==4'd11) & (cnt1==baudrate)) ? M_DONE :*

123. *(cnt_done==3'd7) ? M_IDLE : m_state ;*

124. *end*

125. // 5) uart receive state & fifo

126. reg frame_err;

127. *always @(posedge mclk or negedge reset)*

128. *begin*

129. *if(~reset) frame_err <= 1'b0;*

130. *else frame_err <= ((cnt_done==3'd5) & (stop_sel==1'b0)) ? ~stop_bit1 : //stop_bit1 = 1 → frame_err = 0*

131. *((cnt_done==3'd5) & (stop_sel==1'b1)) ? ~(stop_bit1 & stop_bit2) : // (stop_bit1 & stop_bit2) = 1 → frame_err = 0*

132. *frame_err ;*

133. *end*

✓ 125 ~ 133 : frame_err (stop bit error) 구현

134. reg parity_err;

135. *always @(posedge mclk or negedge reset)*

136. *begin*

137. *if(~reset) parity_err <= 1'b0;*

138. *else parity_err <= (parity_sel==2'b0) ? 1'b0 :*

139. *((cnt_done==3'd5) & (cal_parity2==rxd_parity)) ? 1'b0 :*

140. *((cnt_done==3'd5) & (cal_parity2!=rxd_parity)) ? 1'b1 : parity_err ;*

141. *end*

✓ 134 ~ 141: parity_err 구현

UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

➤ UART RX Implementation ➔ Code Implementation ➔ UART_RX ➔ **code implementation**

```
142. wire          fifo_full;
143. wire          overrun = fifo_full;
```

✓ 142 ~ 143 : *overrun (fifo_full)*을 구현

```
144. wire          fifo_empty;
145. wire          rvalid = ~fifo_empty;
```

✓ 144 ~ 145 : *rvalid (read available)*을 구현

```
146. wire [7:0]    fifo_din = rxd_data;
147. wire          fifo_wen = (cnt_done==3'd2) ? 1'b1 : 1'b0;
148. wire          fifo_ren = ren;
149. wire [7:0]    fifo_dout;
150. wire [7:0]    rdata = fifo_dout;
151. // wire       rvalid = valid;
```

✓ 146 ~ 150 : *fifo*에 관련된 신호를 생성

```
152. fifo_16x8      rxd_fifo (
153.     .clk      (mclk ), // input wire clk
154.     .srst      (1'b0 ), // input wire srst(active high)
155.     .din       (fifo_din ), // input wire [7 : 0] din
156.     .wr_en     (fifo_wen ), // input wire wr_en
157.     .rd_en     (fifo_ren ), // input wire rd_en
158.     .dout      (fifo_dout ), // output wire [7 : 0] dout
159.     .full      (fifo_full ), // output wire full
160.     .empty     (fifo_empty), // output wire empty
161.     .valid     ( ) // output wire valid
162.     //valid    (rvalid) // output wire valid
```

✓ 151 ~ 161 : *fifo_16x8* module

➔ *fifo valid* 신호를 사용하지 않고 *fifo_empty* 신호를 사용하여 *rvalid* 신호를 생성

➔ *valid* 신호 사용 가능 ➔ [wire rvalid = valid ;]

```
163. );
```

```
164. endmodule
```

signal	in/out	size	description
<i>ren</i>	in	[0]	<i>fifo read strobe</i>
<i>rdata</i>	out	[7:0]	<i>fifo read data output</i>
<i>rvalid</i>	out	[0]	fifo read valid, fifo 에 읽을 데이터가 있음을 알려줌, active high
<i>overrun</i>	out	[0]	<i>fifo full error, active high</i>
<i>rxd</i>	in	[0]	uart 수신 데이터 RXD

UART Controller Implementation

➤ *UART **RX** Implementation*

1. *Port 정의*
2. *State 정의*
3. *Code Implementation*
4. *State Transition*
5. ***Test Bench***

UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr

➤ UART RX Implementation ➔ Code Implementation ➔ UART_RX ➔ Simulation Verification

uart_rx_tb. v (1/2)

```

1. `timescale 1ns / 1ps
2. module uart_rx_tb();
3.     reg                reset, mclk;
4.     initial begin
5.         reset = 0;
6.         mclk = 0;
7.         #10000 reset = 1;
8.     end
9.
10.    always #5          mclk = ~mclk; // 100 Mhz
11.    reg [19:0] cnt;
12.    always @(posedge mclk or negedge reset)
13.    begin
14.        if(~reset) cnt <= 20'b0;
15.        else cnt <= cnt+1'b1;
16.    end
17.    wire [15:0] baudrate = 16'd868; // 16'h364, 115,200
18.    wire [7:0] tdata = 8'h55; // 0101_0101
19.    wire [1:0] parity_sel = 2'b01; // even
20.    wire stop_sel = 1'b1; // 2bit
21.    reg send;
22.    always @(posedge mclk or negedge reset)
23.    begin
24.        if(~reset) send <= 1'b0;
25.        else send <= (cnt==20'd1000) ? 1'b1 : 1'b0;
26.    end // 20'd1_000 → 20'h3e8 → 20'b0011_1110_1000

```

✓ 2 ~ 16 : reset, mclk, 내부에서 사용할 counter(cnt)를 생성

✓ 17 ~ 20 : 각 모듈에 입력될 신호 생성

✓ 21 ~ 26 : send flag 생성

uart_rx_tb. v (2/2)

```

27. reg ren;
28. always @(posedge mclk or negedge reset)
29. begin
30.     if(~reset) ren <= 1'b0;
31.     else ren <= (cnt==20'd14000) ? 1'b1 : 1'b0;
32. end
33. wire txd ;
34. wire done ;
35. uart_tx uart_tx(
36.     .reset(reset), .mclk(mclk), .baudrate(baudrate),
37.     .parity_sel(parity_sel), .stop_sel(stop_sel), .tdata(tdata),
38.     .send(send), .txd(txd), .done(done)
39. );
40. wire rxd = txd ;
41. wire [7:0] rdata ;
42. wire rvalid, overrun, frame_err, parity_err ;
43. uart_rx uart_rx(
44.     .reset(reset), .mclk(mclk),
45.     .baudrate(baudrate), .parity_sel(parity_sel),
46.     .stop_sel(stop_sel),
47.     .rdata(rdata),
48.     .ren(ren),
49.     .rvalid(rvalid),
50.     .overrun(overrun),
51.     .frame_err(frame_err),
52.     .parity_err(parity_err),
53.     .rxd(rxd)
54. );
55. endmodule

```

✓ 27 ~ 32: 수신된 데이터를 fifo에서 읽기 위한 fifo ren 신호 생성

✓ 33 ~ 55 : uart_tx, uart_rx 모듈
➔ uart_tx 모듈에서 전송된 데이터를 uart_rx 모듈의 입력
➔ 이때 baudrate, parity_sel, stop_sel은 uart_tx, uart_rx 모듈에서 동일한 값을 사용

UART Controller Implementation

➤ Uart_Rx.xpr


➤ **UART RX Implementation** ➔ **Code Implementation** ➔ **UART_RX** ➔ **Simulation Verification**

❖ **UART_RX** ➔ **Simulation 검증** ➔ **uart_rx : Top Module 지정** ➔ **Run Simulation**

➔ ren이 High 가 되었을 때, rdata값이 0x55 (0101_0101)

➔ **frame_err, parity_err, overrun** : ' 0 '

 ➔ rvalid 신호는 fifo에 데이터가 저장되면 "1"로 되고, fifo에서 데이터를 읽으면 "0"



UART Controller Implementation


- *UART TX Implementation*
- *FIFO_16x8 Implementation*
- *UART RX Implementation*
- ***UART Controller Implementation***
- *UART Loopback Implementation*

UART Controller Implementation ➤ *Uart_Controller_exam.xpr*

➤ UART Controller Implementation

▪ **UART Controller System Block**

 - ❖ UART TX : Uart Tx Module
- ❖ **UART RX** : Uart Rx Module, 16bytes FIFO 포함
- ❖ **UART Controller** : **UART Tx/Rx Controller**
- ❖ UART LoopBack : LoopBack Test, PC로부터 데이터를 수신하면 그대로 PC로 전송
- ❖ Led : 상태를 표시함, Tx available, Rx available, overrun error, frame error, parity error
- ❖ SW : 모드 설정 (baudrate, parity, stop bit)



UART Controller Implementation

Uart_Controller_exam.vnr

UART Controller Implementation → Code Implementation

uart_controller.v (1/2)

1. `timescale 1ns / 1ps

2. module uart_controller(

3. reset, mclk, baudrate,

4. parity_sel, // 0 : none, 1 : even, 2 : odd

5. stop_sel, // 0 : 1bits, 1 : 2bits

6. tdata, // tx data

7. send, // send flag

8. trdy, // tx ready

9. txd, // uart_txd

10. rxd, // uart_rxd

11. ren, // read enable

12. rdata, // rx data

13. rvalid, // rdata valid flag

14. overrun, // rx fifo full

15. frame_err, // stop bit error

16. parity_err, // parity error

17.);

18. input reset, mclk ;

19. input [15:0] baudrate ;

20. input [1:0] parity_sel ;

21. input stop_sel ;

22. input [7:0] tdata ;

23. input send ;

24. output trdy, txd;

25. input rxd, ren;

26. output [7:0] rdata ;

27. output rvalid, overrun, frame_err, parity_err ;

uart_controller.v (2/2)

28. wire trdy ;

29. wire txd ;

30. uart_tx uart_tx(

31. .reset (reset),

32. .mclk (mclk),

33. .baudrate (baudrate),

34. .parity_sel (parity_sel),

35. .stop_sel (stop_sel),

36. .tdata (tdata),

37. .send (send),

38. .done (trdy),

39. .txd (txd)

40.);

41. wire [7:0] rdata ;

42. wire rvalid ;

43. wire overrun ;

44. wire frame_err ;

45. wire parity_err ;

46. uart_rx uart_rx(

47. .reset (reset),

48. .mclk (mclk),

49. .baudrate (baudrate),

50. .parity_sel (parity_sel),

51. .stop_sel (stop_sel),

52. .rdata (rdata),

53. .ren (ren),

54. .rvalid (rvalid),

55. .overrun (overrun),

56. .frame_err (frame_err),

57. .parity_err (parity_err),

58. .rxd (rxd)

59.);

60. endmodule

❖ 1 ~ 27 : port 선언

→ baudrate, parity_sel, stop_sel : uart_tx,

uart_rx 모듈에 공통 사용

→ tdata : uart_tx 모듈을 통하여 전송하
는 데이터, 8bits

→ send : uart_tx 모듈에 전송을 시작하
라는 start flag

→ trdy : uart_tx 모듈에 전송할 준비가
되었음을 알려주는 flag, uart_tx 모듈
의 idle 상태와 같음. 즉 idle 상태에 있
으면 전송 가능함으로 인식

→ rvalid : uart_rx 모듈에 수신한 데이터
가 있음을 알려주고, uart_rx 모듈의
수신 fifo에 수신한 데이터가 있음을
알려줌

→ ren, rdata : uart_rx 모듈에 수신한 데
이터가 있을 때, ren을 active 로 만들
어서 수신한 데이터를 rdata로 받음.


→ overrun, frame_err, parity_err : 수신한
데이터에 에러가 발생

❖ 58 ~ 70 : uart_tx module

❖ 72 ~ 91 : uart_rx module

UART Controller Implementation ➤ *Uart_Controller_exam.xpr*

 ➤ *UART Controller Implementation* ➔ **RTL Implementation**



UART Loopback Implementation

- *UART TX Implementation*
- *FIFO_16x8 Implementation*
- *UART RX Implementation*
- *UART Controller Implementation*
- ***UART Loopback Implementation***


UART Loopback Implementation

➤ Uart_Loopback_exam.xpr

➤ UART Loopback Implementation

▪ UART Loopback System Block

 - ❖ UART TX : Uart Tx Module
- ❖ **UART RX** : Uart Rx Module, 16bytes FIFO 포함
- ❖ UART Controller : UART Tx/Rx Controller
- ❖ **UART LoopBack** : LoopBack Test, PC로부터 데이터를 수신하면 그대로 PC로 전송
- ❖ **Led** : 상태를 표시 ➔ Tx available, Rx available, overrun error, frame error, parity error
- ❖ **SW** : 모드 설정 (baudrate, parity, stop bit)



UART Loopback Implementation ➤ Uart_Loopback_exam.xpr

- **UART Loopback Implementation ➔ Uart Controller Verification : LoopBack Test**
 - ➔ PC와 연결해서 PC에서 전송한 데이터를 그대로 다시 PC로 전송을 구현
 - ➔ 코드 구현후에 *Bitstream(.bit or .bin)*을 생성 ➔ 보드에 *Program Device* ➔ PC와 연결 및 테스트
- 구성
 - ❖ 보드에 있는 Switch와 LED를 이용하여 여러가지 모드를 설정하고 결과를 표시

3) Stop Bit 설정

SW3	Stop bit
0	1 bit
1	2 bit

2) Parity 설정

SW2	SW1	Parity
0	0	none
0	1	even
1	0	odd
1	1	none

1) Baudrate 설정

SW0	Baudrate
0	115,200
1	38,400

4) LED 정보

LED	LD5	LD4	LD2	LD1	LD0
<u>status</u>	<i>trdy(tx ready, tx done)</i>	<i>rvalid(rx valid)</i>	<i>overrun_error</i>	<i>frame_error</i>	<i>parity_error</i>

UART Loopback Implementation ➤ Uart_Loopback_exam.xpr

- *UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ Input and Output Port 정의*
 - ❖ PC에서 *uart_txd*를 통하여 데이터를 전송하면 *uart_rx* 모듈에서 데이터를 수신하고 수신 버퍼에 전송
 - ❖ 수신 버퍼에 데이터가 있으면 이 데이터를 읽어서 *uart_tx* 모듈을 통하여 PC로 데이터를 전송
 - ❖ *sw[3:0]*을 통하여 *UART Mode*[*Baudrate(SW0)*, *Parity Bit(SW1 & SW2)*, *Stop Bit(SW3)*]을 설정
 - ❖ PC의 터미널 프로그램(*Windows Application Program*)과 환경을 맞추어야 정상적인 데이터 송수신을 구현
 - ❖ 보드와 PC 프로그램 간에 설정 값이 다르면 에러가 발생하고, 이를 LED를 통해 확인

<i>Signal</i>	<i>In/Out</i>	<i>Size</i>	<i>Description</i>
<i>reset</i>	<i>in</i>	[0]	<i>reset, Active Low</i>
<i>clk</i>	<i>in</i>	[0]	<i>clock, 100Mhz</i>
<i>uart_rxd</i>	<i>in</i>	[0]	<i>uart_rxd</i>
<i>uart_txd</i>	<i>out</i>	[0]	<i>uart_txd</i>
<i>sw</i>	<i>in</i>	[3:0]	<i>user switch, mode 설정</i>
<i>led</i>	<i>out</i>	[7:0]	<i>user led, 상태 표시</i>

UART Loopback Implementation

➤ Uart_Loopback_exam.xpr

➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ **Input and Output Port 정의**

uart_loopback.v (1/4)

```

1. `timescale 1ns / 1ps
2.
3. module uart_loopback(
4.     reset ,
5.     clock ,
6.     uart_rxd ,
7.     uart_txd ,
8.     sw ,
9.     led
10.);
11. input  reset , clock , uart_rxd ;
12. output uart_txd ;
13. input  [3:0] sw ;
14. output [7:0] led ;

15.// 1) define state
16. reg [1:0] m_state ;
17. parameter M_IDLE = 2'd0 ;
18. parameter M_FREAD = 2'd1 ;
19. parameter M_SEND = 2'd2 ;

20.// -----
21.// 2) state flag
22. wire s_idle = (m_state == M_IDLE ) ? 1'b1 : 1'b0 ;
23. wire s_fread = (m_state == M_FREAD ) ? 1'b1 : 1'b0 ;
24. wire s_send = (m_state == M_SEND ) ? 1'b1 : 1'b0 ;
    
```

1) Baudrate 설정

SW0	Baudrate
0	115,200
1	38,400

3) Stop Bit 설정

SW3	Stop bit
0	1 bit
1	2 bit

2) Parity 설정

SW2	SW1	Parity
0	0	none
0	1	even
1	0	odd
1	1	none

- 1 ~ 14 : port 선언
- 11 : input ➔ reset, clock, uart_rxd
- 12 : output ➔ uart_txd
- 13 : sw ➔ **UART Mode** 설정
- 14 : led ➔ **UART Status, Error** 표시
- 16 – 19 : state 정의
 - ➔ **M_IDLE** 상태에서 uart_rxd로부터 데이터를 수신하면 **M_FREAD** 상태
 - ➔ **M_SEND** 상태에서는 수신 버퍼에 저장된 데이터를 읽어서 송신(uart_tx)모듈로 보내고, uart_txd를 통하여 데이터를 전송
 - ➔ 데이터 전송이 완료되면 **M_IDLE** 상태
- 48 – 50 : state flag 정의

UART Loopback Implementation ➤ Uart_Loopback_exam.xpr

➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ **uart_loopback. v**

uart_loopback. v (2/4)

25. // 3) code implementation

```
26. reg [2:0] cnt_fread;
27. always @(posedge clock or negedge reset)
28. begin
29.     if(~reset) cnt_fread <= 3'b0;
30.     else cnt_fread <= ~s_fread ? 3'b0 : cnt_fread+1'b1;
31. end
```

➤ 26 – 31 : FREAD 상태에서 사용하는 counter 생성

```
32. reg ren;
33. always @(posedge clock or negedge reset)
34. begin
35.     if(~reset) ren <= 1'b0;
36.     else ren <= (cnt_fread==3'd2) ? 1'b1 : 1'b0;
37. end
```

➤ 32 – 37 : Receive FIFO 에서 데이터를 읽기 위한 ren 생성

```
38. wire [7:0] rdata;
39. reg [7:0] tdata;
40. always @(posedge clock or negedge reset)
41. begin
42.     if(~reset) tdata <= 8'b0;
43.     else tdata <= (cnt_fread==3'd7) ? rdata : tdata;
44. end
```

➤ 38 – 44 : Receive FIFO 에서 읽은 데이터(rdata)를
uart_tx 모듈을 통해 송신하기 위한 데이터(tdata) 생성
➔ Receive FIFO에서 데이터를 읽을 때 딜레이가 발생 ➔ 즉
ren이 Active 되고 약 1~2 clock 후에 rdata가 유효한 데이터가
됨 ➔ 따라서 ren은 cnt_fread : 3 에서 active 되고, tdata를 생
성하는 것은 cnt_fread : 7

```
45. reg send;
46. always @(posedge clock or negedge reset)
47. begin
48.     if(~reset) send <= 1'b0;
49.     else send <= (cnt_fread==3'd7) ? 1'b1 : 1'b0;
50. end
```

➤ 45 – 50 : 데이터 송신을 위한 send flag 생성

UART Loopback Implementation ➤ Uart_Loopback_exam.xpr

➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ **uart_loopback.v**

uart_loopback.v (3/4)

```
51. reg [2:0] cnt_send;
52. always @(posedge clock or negedge reset)
53. begin
54.     if(~reset) cnt_send <= 3'b0;
55. else cnt_send <= ~s_send ? 3'b0 : (cnt_send==3'd7) ? 3'd7 : cnt_send+1'b1;
56. end
```

➤ 51 – 56 : SEND 상태에서 사용하는 counter 생성

```
57. wire trdy ;
58. wire rvalid ;
```

➤ 57 : tx ready, uart_tx 모듈에서 생성되는 신호

➤ 58 : rx data available, uart_rx 모듈에서 생성되는 신호

59. // 4) state transition

```
60. always @(posedge clock or negedge reset)
61. begin
62.     if(~reset) m_state <= 1'b0;
63.     else m_state <= (s_idle & rvalid & trdy) ? M_FREAD :
64.         (s_fread & (cnt_fread==3'd7) ) ? M_SEND :
65.         (s_send & (cnt_send==3'd7) & trdy) ? M_IDLE :
66.         m_state ;
67. end
```

➤ 61 ~ 68 : state transition 구현

➔ rvalid, trdy 신호가 active 되면 M_FREAD 상태

➔ 수신 FIFO로 부터 데이터를 읽은 후, M_SEND 상태

➔ 전송이 완료되면 (trdy active) M_IDLE 상태

```
68. wire [15:0] baudrate = ~sw[0] ? 16'd868 : // 115,200
69.     16'd2604 ; // 38,400
70.
71. wire [1:0] parity_sel = (sw[2:1]==2'b00) ? 2'b00 : // none
72.     (sw[2:1]==2'b01) ? 2'b01 : // even
73.     (sw[2:1]==2'b10) ? 2'b10 : // odd
74.     2'b00 ;
75.
76. wire stop_sel = ~sw[3] ? 1'b0 : // 1-stop
77.     1'b1 ; // 2-stop
```

➤ 69 ~ 78 : sw 에 따른 모드 설정

UART Loopback Implementation

➤ Uart_Loopback_exam.xpr

➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ **uart_loopback.v**

uart_loopback.v (4/4)

```
79. wire          uart_txd ;
80. wire          overrun ;
81. wire          frame_err ;
82. wire          parity_err ;
83. uart_controller    uart_controller(
84.     .reset      (reset),
85.     .mclk        (clock),
86.     .baudrate    (baudrate),
87.     .parity_sel  (parity_sel),
88.     .stop_sel    (stop_sel),

89.     .tdata       (tdata),
90.     .send        (send),
91.     .trdy        (trdy ),
92.     .txd         (uart_txd),

93.     .rx          (uart_rxd),
94.     .ren         (ren),
95.     .rdata       (rdata),
96.     .rvalid      (rvalid),
97.     .overrun     (overrun),
98.     .frame_err   (frame_err ),
99.     .parity_err  (parity_err)
100.);
```

```
101. wire [7:0] led = {2'b0, trdy, rvalid, 1'b0, overrun, frame_err, parity_err};
```

```
102.endmodule
```

➤ 79 – 100 : *uart_controller* 모듈

➤ 101 : led에 상태를 표시

UART Loopback Implementation

- *UART TX Implementation*
- *FIFO_16x8 Implementation*
- *UART RX Implementation*
- *UART Controller Implementation*
- ***UART Loopback Implementation***
- ✓ ***Loopback Test Bench***

UART Loopback Implementation ➤ Uart_Loopback_exam.xpr

➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ Simulation ➔ **uart_loopback_tb.v**

uart_loopback_tb.v (1/2)

```
1. `timescale 1ns / 1ps
2. module uart_loopback_tb();
3. reg      reset, mclk;
4. initial  begin
5.         reset = 0;
6.         mclk = 0;
7.
8. #10000   reset = 1;
9. end
10. always #5 mclk = ~mclk;           // 100 Mhz
11. reg      [9:0] cnt;
12. always @(posedge mclk or negedge reset)
13. begin
14.     if(~reset) cnt <= 10'b0;
15.     else cnt <= (cnt==10'd1023) ? 10'd1023 : cnt+1'b1;
16. end
17. wire      [15:0] baudrate = 16'd868;
18. wire      [7:0] tdata = 8'h55; // 0101_0101
19. wire      [1:0] parity_sel = 2'b00;
20. wire      stop_sel = 1'b0;
```

➤ uart_tx 모듈에서 출력되는 txd 신호를
uart_loopback 으로 입력해서 수신과 송신이 정
상적으로 이루어지는지를 확인

➤ uart_tx 모듈에서 생성된 txd 신호를
uart_loopback의 uart_rxd 입력으로 인가

UART Loopback Implementation

➤ Uart_Loopback_exam.xpr

➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ Simulation ➔ **uart_loopback_tb. v**

uart_loopback_tb. v (2/2)

```
21. reg    send;
22. always @(posedge mclk or negedge reset)
23. begin
24.     if(~reset) send <= 1'b0;
25.     else      send <= (cnt==10'd1000) ? 1'b1 : 1'b0;
26. end

27. wire    txd;
28. uart_tx  uart_tx(
29.     .reset      (reset), .mclk (mclk ), .baudrate (baudrate ),
30.     .parity_sel  (parity_sel ),
31.     .stop_sel    (stop_sel),
32.     .tdata       (tdata),
33.     .send        (send),
34.     .txd         (txd ),
35.     .done        (done)
36. );

37. wire    uart_txd;
38. wire    [7:0] led;
39. uart_loopback  uart_loopback(
40.     .reset      (reset ),
41.     .clock       (mclk ),
42.     .uart_txd    (uart_txd ),
43.     .uart_rxd    (txd ),
44.     .sw          (4'b00 ),
45.     .led         (led )
46. );

47. endmodule
```

➤ uart_tx 모듈에서 생성된 txd 신호를 uart_loopback의
uart_rxd 입력으로 인가

UART Loopback Implementation

- *UART TX Implementation*
- *FIFO_16x8 Implementation*
- *UART RX Implementation*
- *UART Controller Implementation*
- ***UART Loopback Implementation***
- ✓ *Loopback Test Bench*
- ✓ ***Simulation Result***

UART Loopback Implementation

➤ Uart_Loopback_exam.xpr


➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ **Simulation Result**

➔ uart rxd로 수신된 데이터가 uart txd를 통해 그대로 송신상태 이동을 확인

➔ s_idle 상태에서 데이터 수신이 완료되면 s_fread 상태

➔ s_fread 상태에서 전송이 시작되면 s_send 상태

➔ 전송이 완료되면 s_idle 상태

 

UART Loopback Implementation

➤ Uart_Loopback_exam.xpr

➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ **Simulation Result**

➔ cnt_fread : 3 일 때, ren 이 enable

➔ cnt_fread : 4 일 때 수신 버퍼의 데이터가 rdata로 로드

➔ tdata에 rdata 값이 저장됨과 동시에 send flag가 enable

➔ trdy 는 전송이 시작되면 0가 되고 전송이 완료되면 1

➔ rvalid 는 수신 버퍼에 데이터가 있으면 1, 없으면 0



UART Loopback Implementation

- *UART TX Implementation*
- *FIFO_16x8 Implementation*
- *UART RX Implementation*
- *UART Controller Implementation*
- *UART Loopback Implementation*
- ***XDC & Program Device***

UART Loopback Implementation

➤ Uart_Loopback_exam.xpr

➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ **UART Loopback** ➔ **Bitstream(xdc)**

```
## Clock signal
set_property -dict { PACKAGE_PIN W5  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports clock]
create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports clock]

## Switches
set_property -dict { PACKAGE_PIN V17  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {sw[0]}]
set_property -dict { PACKAGE_PIN V16  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {sw[1]}]
set_property -dict { PACKAGE_PIN W16  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {sw[2]}]
set_property -dict { PACKAGE_PIN W17  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {sw[3]}]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R2   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {reset}]

## LEDs
set_property -dict { PACKAGE_PIN U16  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {led[0]}]
set_property -dict { PACKAGE_PIN E19  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {led[1]}]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U19  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {led[2]}]
set_property -dict { PACKAGE_PIN V19  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {led[3]}]
set_property -dict { PACKAGE_PIN W18  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {led[4]}]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U15  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {led[5]}]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U14  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {led[6]}]
set_property -dict { PACKAGE_PIN V14  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {led[7]}]

##USB-RS232 Interface
set_property -dict { PACKAGE_PIN B18  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports uart_rxd]
set_property -dict { PACKAGE_PIN A18  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports uart_txd]

## Configuration options, can be used for all designs
set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]
set_property CFGBVS VCCO [current_design]

## SPI configuration mode options for QSPI boot, can be used for all designs
set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 33 [current_design]
set_property CONFIG_MODE SPIx4 [current_design]
```

UART Loopback Implementation ➤ *Uart_Loopback_exam.xpr*

➤ *UART Loopback Implementation* ➔ Code Implementation ➔ **UART Loopback** ➔ **USB-UART(Basys3)**

5 USB-UART Bridge (Serial Port)

The Basys 3 includes an FTDI FT2232HQ USB-UART bridge (attached to connector J4) that allows you to use PC applications to communicate with the board using standard Windows COM port commands. Free USB-COM port drivers, available from www.ftdichip.com under the "Virtual Com Port" or VCP heading, convert USB packets to UART/serial port data. Serial port data is exchanged with the FPGA using a two-wire serial port (TXD/RXD). After the drivers are installed, I/O commands can be used from the PC directed to the COM port to produce serial data traffic on the B18 and A18 FPGA pins.

Two on-board status LEDs provide visual feedback on traffic flowing through the port: the transmit LED (LD18) and the receive LED (LD17). Signal names that imply direction are from the point-of-view of the DTE (Data Terminal Equipment), in this case the PC.

The FT2232HQ is also used as the controller for the Digilent USB-JTAG circuitry, but the USB-UART and USB-JTAG functions behave entirely independent of one another. Programmers interested in using the UART functionality of the FT2232 within their design do not need to worry about the JTAG circuitry interfering with the UART data transfers, and vice-versa. The combination of these two features into a single device allows the Basys 3 to be programmed, communicated with via UART, and powered from a computer attached with a single Micro USB cable. The connections between the FT2232HQ and the Artix-7 are shown in Fig. 6.


 


Figure 6. Basys 3 FT2232HQ connections.

UART Loopback Implementation


➤ Uart_Loopback_exam.xpr

 ➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ Bitstream 생성 ➔ **Check Result**



UART Loopback Implementation ➤ Uart_Loopback_exam.xpr

 ➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ Bitstream 생성 ➔ **Check Result**



- *Serial Control* : Com Port, Baudrate 설정 후 Open 클릭 ➔ Com port 가 Open ➔ Close 클릭하면 Close
- *Send Command* : command-1 클릭하면 "0~9"까지 전송되고, command-2 클릭하면 "A~Z"까지 전송되고, command-3 클릭하면 "a~z"까지 전송
- 보라색 : Parity, Stop bits 을 설정
- 주황색 : 문자를 입력하면 보드로 데이터가 전송
- 하단 에디터 : 보드에서 수신된 데이터


UART Loopback Implementation ➤ Uart_Loopback_exam.xpr

➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ Bitstream 생성 ➔ 결과 확인

➔ [**Test-1** : BPS : 115,200, parity : none, stop bits : 1bits]

- 보드의 SW를 모두 0 로 만들고 전원을 인가 ➔ PC 프로그램의 설정을 **115200, None, 1 bit** 로 설정 ➔ Open을 클릭 ➔ Quick Send 를 이용하여 결과를 확인

 ❖ 전송한 데이터가 그대로 표시 & 에러 led는 점등되지 않고, **trdy led**만 점등




UART Loopback Implementation ➤ Uart_Loopback_exam.xpr

➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ Bitstream 생성 ➔ 결과 확인

➔ [**Test-2**: 보드는 *None Parity*, PC 프로그램은 *Odd Parity* 로 설정]

- *Close* 버튼을 클릭 ➔ *Com Port*를 Close ➔ Parity를 Odd로 선택 ➔ Open 클릭 ➔ 동일하게 데이터를 전송하고 결과를 확인

 - **LD1 이 점등**: LD1은 *frame_error (stop bit 에러)* ➔ PC에서는 *Odd Parity bit*를 전송하는데, 보드는 Parity 설정이 *None*으로 설정되어 있기 때문에 *Parity bit*가 1이면 정상적인 *Stop bit*로 인식하는데, *Parity bit*가 0로 입력되면 Stop bit 오류로 인식하게 됨 ➔ 이 상태에서 보드의 Parity 설정을 Odd (SW2 : 1, SW1 : 0)로 설정하면 에러가 발생하지 않는 것 확인




UART Loopback Implementation ➤ Uart_Loopback_exam.xpr


➤ UART Loopback Implementation ➔ Code Implementation ➔ Bitstream 생성 ➔ 결과 확인

➔ [Test-3 : PC는 **Odd Parity**, 보드는 **Even Parity**로 설정]

- 보드의 Parity 설정을 **Even (SW2 : 0, SW1 : 1)**으로 설정 ➔ 데이터를 전송하고 결과를 확인

 - **LD0 (Parity Error)가 점등**: 보드의 Parity 설정을 Even (SW2 : 0, SW1 : 1)으로 설정하고, PC에서는 Odd Parity bit를 전송 ➔ 보드의 Parity 설정을 Odd (SW2 : 1, SW1 : 0)로 설정하면 에러가 발생하지 않는 것 확인



 

수고하셨습니다.